

Architettura degli Elaboratori A

Modulo 2

Memorie e circuiti sequenziali

slides a cura di Andrea Torsello e Salvatore Orlando

1

Circuiti combinatori vs sequenziali

- I **circuiti combinatori** sono in grado di calcolare funzioni che dipendono **solo** dai dati in **input**
- I **circuiti sequenziali** sono invece in grado di calcolare funzioni che dipendono **anche** da uno **stato**
=> ovvero, che dipendono anche da informazioni memorizzate in **elementi di memoria** interni
 - in generale, la funzione calcolata dal circuito ad un dato istante dipende dalla *sequenza temporale* dei valori in input al circuito
 - la *sequenza temporale* determina infatti il valore memorizzato nello **stato**


2

Elementi di memoria

- Necessario un elemento di **memoria** per memorizzare lo **stato**
- Possiamo organizzare le porte logiche in modo da realizzare un elemento di memoria ?
 - Sì, un elemento in grado di memorizzare un singolo bit è il **latch**

3


S-R Latch

 

- L'**S-R Latch** è un circuito, composto da 2 porte NOR concatenate, che costituisce l'elemento base per costruire elementi di memoria più complessi
 - **S** sta per **Set** e **R** sta per **Reset**
- Anche se **(S,R)=(0,0)**, gli output del latch possono comunque essere diversi
 - l'output è infatti il valore memorizzato nel latch
 - verificare infatti che il latch a sinistra **memorizza il valore 0**, mentre quello a destra **memorizza il valore 1**

4


Set / Reset del latch

 

- Poniamo $(S,R)=(1,0)$ per effettuare il **setting** del **latch a sinistra**
 - il valore memorizzato passa da 0 a 1 (il valore memorizzato viene mantenuto riportando $S=0$)
- Poniamo $(S,R)=(0,1)$ per effettuare il **resetting** del **latch a destra**
 - il valore memorizzato passa da 1 a 0 (il valore memorizzato viene mantenuto riportando $S=0$)

5

S-R Latch

 

- La combinazione di valori $(S,R)=(1,1)$ non deve mai esser presentata al latch
 - succede che $Q=\sim Q=0$, ma il valore memorizzato può essere arbitrario quando resettiamo S e R (dipende dall'ordine del resetting).

6


Clock

- I segnali **S** e **R** devono essere stabili, e valere $(1,0)$ o $(0,1)$ per poter memorizzare un valore corretto
- Ma (S,R) sono di solito calcolati da un circuito combinatorio
 - l'output del circuito diventa stabile dopo un certo **intervallo di tempo**
 - è possibile calcolare questo **intervallo tempo**, che dipende dal numero di porte attraversate e dal ritardo delle porte
 - bisogna evitare che durante questo intervallo, gli **output intermedi** del circuito vengano presentati al latch per la memorizzazione
 - altrimenti potrebbero essere memorizzati valori errati

7


Clock

 - **Soluzione** \Rightarrow usiamo un segnale a gradino, detto **clock**, il cui **periodo** (ovvero l'**intervallo di tempo**) viene scelto abbastanza *grande* da assicurare la stabilità degli output del circuito
 - usiamo il **clock** per **abilitare la scrittura** nei latch
 - il **clock** determina il *ritmo* dei calcoli e delle relative operazioni di memorizzazione



8

Latch clockato (D-latch)

 


NOTA: latch disegnato *sottosopra* rispetto alla figura precedente
=> posizioni invertite di (S, R) e di (Q, ~Q)

- D=1 corrisponde al *setting*
 - S=1 e R=0
- D=0 corrisponde al *resetting*
 - S=0 e R=1
- La combinazione S=1 e R=1 non può mai verificarsi

9


Latch clockato (D-latch)

 

- A causa delle 2 porte AND, quando il **clock è deasserted** abbiamo che nel latch non viene memorizzato alcun valore: S=0 e R=0
- Viene **memorizzato** un valore (in dipendenza del valore di D) solo quando il **clock è asserted**
- Se il segnale C fosse invertito (porta NOT aggiuntiva), il latch memorizzerebbe sul valore *basso* del clock (cioè quando il **clock è deasserted**)

10

Diagramma temporale del D-latch

 


- Il segnale D, ottenuto solitamente come output di un circuito combinatorio
 - deve essere già stabile quando C diventa asserted
 - deve rimanere stabile per tutta la durata del livello alto di C (**Setup time**)
 - deve infine rimanere stabile per un altro periodo di tempo per evitare malfunzionamenti (**Hold time**)

11

Ritardi nella propagazione dei segnali nei circuiti


Diagramma temporale di 1-bit adder (half-adder)

 

- I circuiti reali hanno **ritardi non-nulli**
- I ritardi dipendono dai cammini, ovvero dalle porte e dai fili, attraversati dai segnali
- Gli output possono temporaneamente cambiare da valori corretti a valori errati, e ancora a valori corretti
 - questo fenomeno è noto come **glitch**
 - dopo un certo intervallo, con alta probabilità i segnali si *stabilizzano*

12

Periodo del ciclo di clock

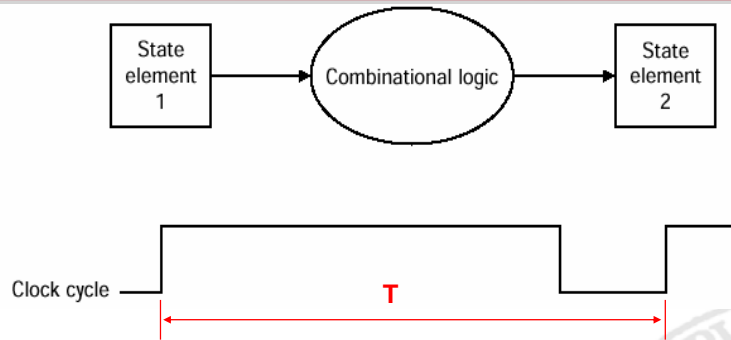

- Il periodo T deve essere scelto abbastanza lungo affinché l'output del circuito combinatorio si stabilizzi
 - deve essere stabile un po' prima del periodo di apertura del latch (setup time), e lo deve rimanere per un certo tempo (hold time)


13

Periodo del ciclo di clock

- Se il periodo T è espresso in *sec*
 - Frequenza di clock: $\text{Freq} = 1/T$ Hz
- Se $T = 10$ nsec, qual è la frequenza del clock?
 - $1 \text{ nsec} = 10^{-9} \text{ sec}$ $1 \mu\text{sec} = 10^{-6} \text{ sec}$ $1 \text{ msec} = 10^{-3} \text{ sec}$
 - $\text{Freq} = 1/T = 1 / (10 * 10^{-9}) = 10^8 \text{ Hz} = 10^8 / 10^6 \text{ MHz} = 10^2 \text{ MHz} = 100 \text{ MHz}$
- Se $T = 1$ nsec, qual è la frequenza del clock?
 - $1 \text{ nsec} = 10^{-9} \text{ sec}$
 - $\text{Freq} = 1/T = 1/10^{-9} = 10^9 \text{ Hz} = 10^9 / 10^9 \text{ GHz} = 1 \text{ GHz}$

14

 
Elemento di memoria usato come input e output



- Durante ogni periodo di clock
 - il circuito combinatorio di sopra dovrebbe calcolare una funzione sulla base del **vecchio valore** dell'elemento di memoria (**stato del circuito**)
 - l'output calcolato dovrebbe diventare il **nuovo valore** da memorizzare nell'elemento di memoria (nuovo stato del circuito)
 - il nuovo valore memorizzato dovrebbe essere usato come input del circuito durante il ciclo di clock successivo

15

 Elemento di memoria usato come input e output



- ⇒ l'elemento di memoria deve essere **usato sia come input e sia come output** durante lo stesso ciclo di clock
- Il D-latch precedente funzionerebbe in questo caso?
 - Purtroppo no**, perché se il clock rimane alto per molto tempo, allora il valore memorizzato nel latch potrebbe nel frattempo fluire fuori, entrare nel circuito, e un **valore scorretto** potrebbe finire per essere memorizzato nel latch

16

Metodologia di timing


- Si possono progettare componenti di memoria, in cui la **memorizzazione** può avvenire a varie istanti rispetto al segnale a gradino del clock

- level-triggered methodology**

- avviene sul livello alto (o basso) del clock
- il D-latch precedente era level-triggered (rispetto al *livello alto*)


- edge-triggered methodology**

 - avviene sul fronte di salita (o di discesa) del clock
- possiamo immaginare che la memorizzazione avvenga *istantaneamente*, e che l'eventuale *segnale di ritorno sporco*, proveniente dal circuito combinatorio, non faccia in tempo ad arrivare a causa dell'istantaneità della memorizzazione
- è quello che ci serve !!**




Generatore di impulsi

 - Il generatore di impulsi permette appunto di **generare impulsi (brevissimi)** in corrispondenza del fronte di salita di un segnale a gradino (a)




Generatori di impulsi

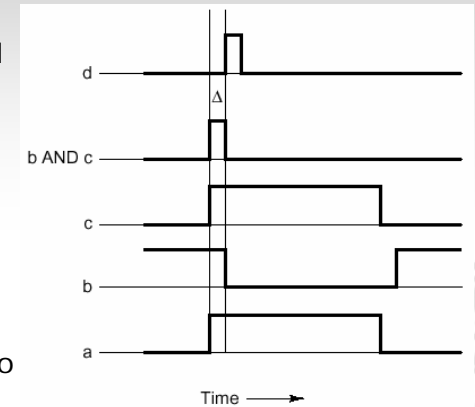


- Porta NOT e AND con ritardo Δ
- Solo durante l'intervallo Δ , quando **a** sale e diventa affermato
 - i valori corrispondenti a **b** e **c** sono entrambi affermati
 - l'impulso **b AND c** diventa anch'esso affermato

Flip-flop semplice

 

- Il D flip - flop memorizza **"istantaneamente"** il valore di D sul fronte di salita del clock: **in corrispondenza dell'impulso**

 - metodologia edge-triggered di tipo **rising triggered**




- Segnale memorizzato comincia a fluire subito fuori dal flip-flop
- Causa brevità dell'impulso, segnale "non fa però in tempo" a entrare/uscire nel/dal circuito combinatorio a valle, e a modificare l'input del flip-flop

Flip-flop più complesso

- Il **Flip-flop** di tipo D usabile come input e output durante uno stesso ciclo di clock


- realizzato ponendo in serie 2 D-latch

 


- Metodologia edge-triggered

- rispetto al flip-flop precedente, questo è di tipo **falling triggered**

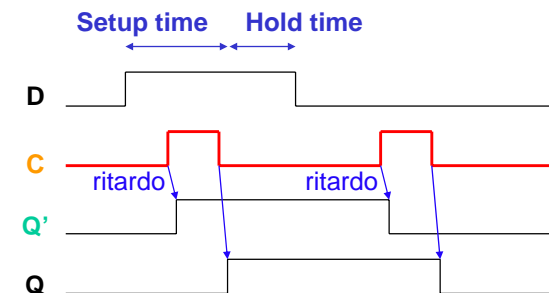- per semplicità, possiamo pensare che la memorizzazione avvenga in maniera *istantanea* su fronte di discesa del clock C



D Flip-flop

 


- (1) Il primo latch è aperto e pronto per memorizzare D. Il valore memorizzato Q' fluisce fuori, ma il secondo latch è chiuso

- => nel circuito combinatorio a valle entra ancora il vecchio valore di Q

- (2) Il segnale del clock scende, e in questo istante il secondo latch viene aperto per memorizzare il valore di Q'

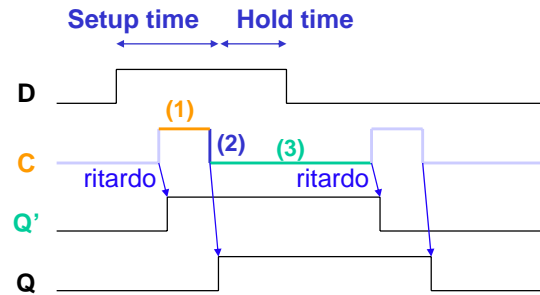- (3) Il secondo latch è aperto, memorizza D (Q'), e fa fluire il nuovo valore Q nel circuito a valle. Il primo latch è invece chiuso, e non memorizza niente




21

Circuito sequenziale sincrono

- Blocco logico con linee in input e output composto da
 - circuiti combinatori
 - elementi di memoria clockati (registri realizzati tramite flip-flop), che mantengono lo stato del circuito e che possono essere letti/scritti nello stesso periodo di clock



- I circuiti combinatori sono le componenti che calcolano funzioni che generano

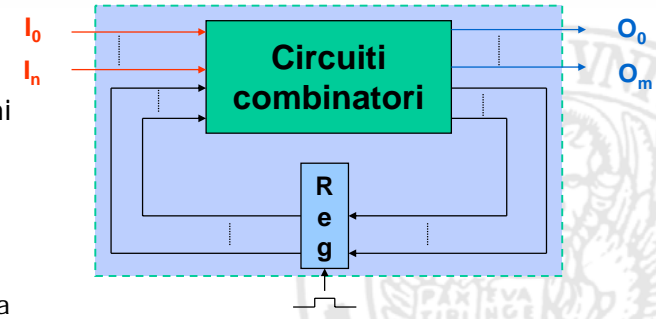- i valori in output
- i valori da memorizzare negli elementi di memoria



22

Circuiti sequenziali

 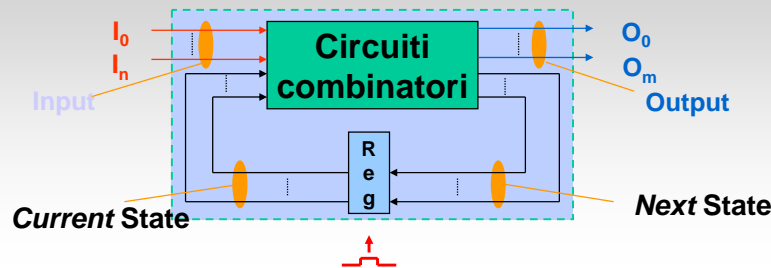

- Registro di stato realizzato con flip-flop che impiegano una metodologia *falling-edge triggered*
 - durante il tempo t_i , il prossimo stato viene calcolato (ovvero lo stato al tempo t_{i+1}), ma viene memorizzato solo in corrispondenza del fronte di discesa del clock

23

Tipi di circuito (Mealy vs Moore)

- Definiamo
 - $INPUTS(t_i)$ e $OUTPUTS(t_i)$ i valori presenti, rispettivamente, sugli input e gli output dei circuiti combinatori al tempo t_i
 - $STATE(t_i)$ i valori presenti nei registri di stato al tempo t_i
- Circuito sequenziale di Mealy
 - $OUTPUTS(t_i) = \delta(INPUTS(t_i), STATE(t_i))$
 - $NEXT_STATE(t_{i+1}) = \lambda(INPUTS(t_i), STATE(t_i))$
- Circuito sequenziale di Moore
 - $OUTPUTS(t_i) = \delta(STATE(t_i))$
 - $NEXT_STATE(t_{i+1}) = \lambda(INPUTS(t_i), STATE(t_i))$

24


Tipi di circuito (Mealy vs Moore)

- Circuito sequenziale di **Mealy**
 - $OUTPUTS(t_i) = \delta(INPUTS(t_i), STATE(t_i))$
- Circuito sequenziale di **Moore**
 - $OUTPUTS(t_i) = \delta(STATE(t_i))$
 - valore dell'output al tempo t_i dipende solo dal solo valore dei registri di stato
- $STATE(t_i)$ modificato alla fine del ciclo di clock precedente (t_{i-1}) in base a:
 - input a quel tempo presenti in ingresso al circuito: $INPUTS(t_{i-1})$
 - stato a quel tempo memorizzato nei registri: $STATE(t_{i-1})$

25

Mealy vs. Moore

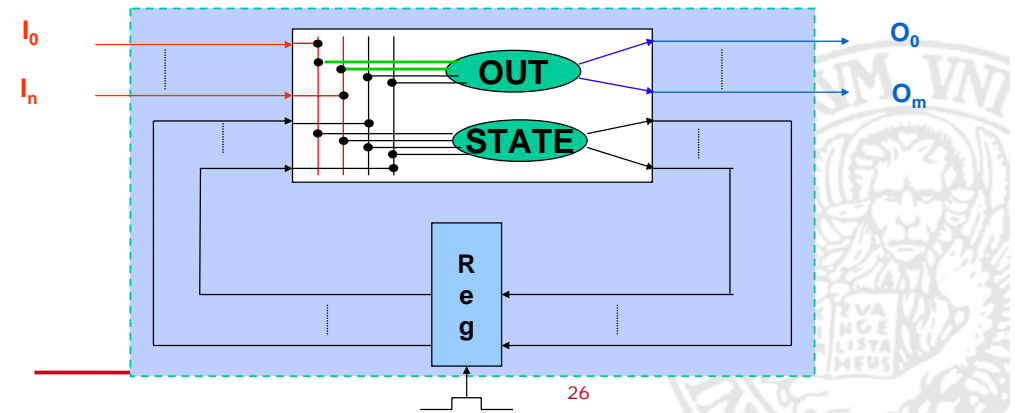- Abbiamo quindi bisogno di 2 circuiti combinatori, che in principio sono distinti
- I collegamenti in **verde** verso il circuito OUT **non** sono necessari per realizzare circuiti di Moore



26


Sintesi di reti sequenziali

- Per sintetizzare il circuito sequenziale in maniera *diretta* basta conoscere le **tabelle di verità** delle funzioni
 - $OUTPUTS$ e $NEXT_STATE$
- Dalle tabelle siamo poi in grado di determinare le equazioni booleane e i corrispondenti circuiti

27

Sintesi di reti sequenziali

 - Ma come si fanno a specificare e derivare le tabelle di verità?
- Vedremo in seguito come è possibile specificare il comportamento di un circuito sequenziale tramite un **particolare programma ad eventi**, espresso graficamente tramite un *automa a stati finiti*
 - grafo diretto
 - nodi (**stati**) + archi (**transizioni di stato**)
 - etichette sui nodi e sugli archi (input/output)




28

Register file

- La Parte Operativa (Datapath) della CPU contiene, oltre all'ALU alcuni **registri**
 - che memorizzano, all'interno della CPU, gli operandi delle istruzioni aritmetiche/logiche
- Ogni registro costituito da n **flip-flop**, dove n è il numero bit che costituiscono una Word
 - nel MIPS ogni registro è di 1 Word = 4 B = 32 b
- Più registri sono organizzati in una componente nota come **Register file**
 - il Register File del MIPS contiene 32 registri (32x32=1024 flip-flop)
 - deve permettere: lettura di 2 registri, e scrittura di 1 registro

29


Singolo registro

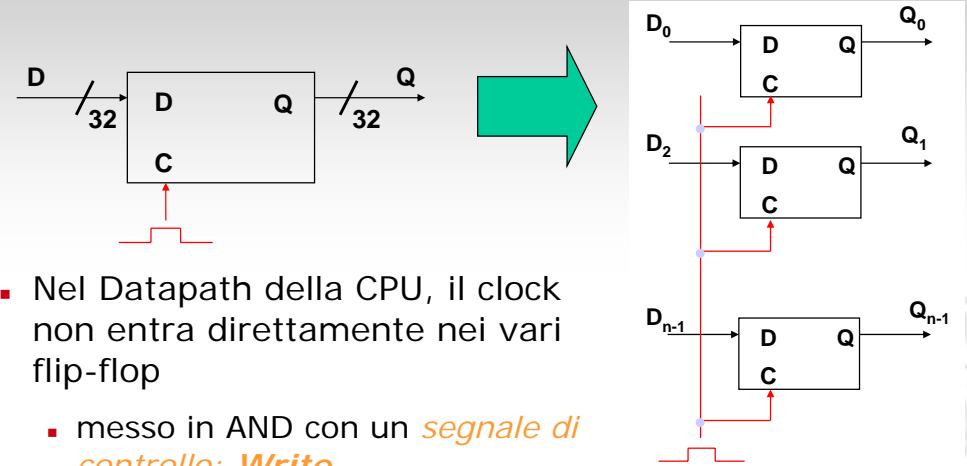

- Nel Datapath della CPU, il clock non entra direttamente nei vari flip-flop
 - messo in AND con un **segnale di controllo: Write**
 - il segnale determina se, in corrispondenza del fronte di discesa (salita) del clock, il valore di D debba (o meno) essere memorizzato nel registro

30

Register file del Datapath

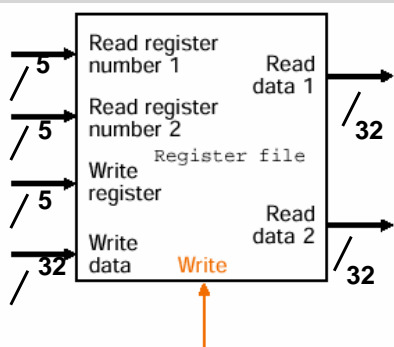


- Write**
 - segnale di controllo messo in AND con il *clock*
 - solo se **Write=1**, il valore di **Write data** è scritto in uno dei registri
- Read Reg1 #** (5 bit)
 - numero del 1° registro da leggere
- Read Reg2 #** (5 bit)
 - numero del 2° registro da leggere
- Read data 1** (32 bit)
 - valore del 1° registro, letto sulla base di **Read1 #**
- Read data 2** (32 bit)
 - valore del 2° registro, letto sulla base di **Read2 #**
- Write Reg #** (5 bit)
 - numero del registro da scrivere
- Write data** (32 bit)
 - valore del registro da scrivere in base a **Write Reg #**

31

Letture dal Register file

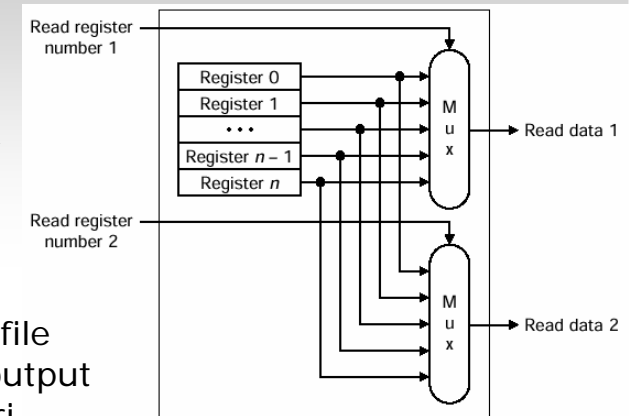
- 2 **MUX 32:1**
 - larghi 32 bit
- I controlli dei 2 MUX sono
 - Read1 #**
 - Read2 #**
- Nota che il Register file fornisce **sempre** in output una coppia di registri
 - non significativi**, se lo sono i controlli in input: **Read1 #** e **Read2 #**
 - in questi casi, i circuiti che potenzialmente potrebbero usarli, devono ignorarli



32


Scrittura nel Register file

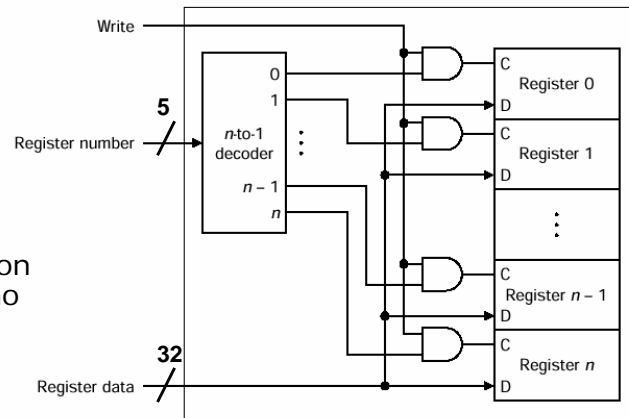- Decoder che decodifica il segnale di controllo **Write Reg #** (5 bit)
 - 32 bit in output
- Il segnale di **Write** (a sua volta in **AND** con il **clock**) abilita solo uno dei 32 registri
 - il segnale di **Write** è infatti in **AND** con l'output del **Decoder**
- Se il segnale di **Write** è **non affermato**, i possibili valori spuri in input non verranno memorizzati nel Register file



33

Memoria principale

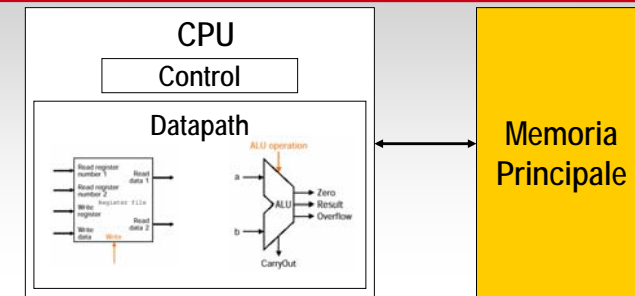

- La dimensione del Register File è piccola
 - registri usati per memorizzare singole variabili di tipo semplice
 - pur troppo per memorizzare dati strutturati e codice di programma, sono tipicamente necessari diversi KB o MB
- Memoria principale (RAM - Random Access Memory)
 - meno veloce della memoria dei registri, ma molto più capiente
 - è detta *Random Memory* perché i tempi di accesso sono indipendenti dal valore dell'indirizzo della cella di memoria acceduta

34


SRAM e DRAM

- La SRAM (**Static RAM**) è più veloce
 - per la sua realizzazione sono usati dei **latch**
 - è usata per realizzare **memorie veloci**, come le *memorie cache*
 - tempi di accesso (2004) intorno a
 - 2-4 ns per le più piccole
 - 8-20 ns per le più grandi da 32 Mbit
 - SRAM a basso consumo (5-10 volte più lente)
- La DRAM (**Dynamic RAM**) è più capiente ma più lenta
 - tempi di accesso intorno a 45-100 ns
 - non è realizzata tramite latch
 - ogni bit è memorizzato tramite un **condensatore**
 - è necessario "**rinfrancare**" il contenuto delle DRAM a intervalli di tempo prefissati
 - è usata per realizzare la **memoria capienti** come quella principale

35

SRAM

 - SRAM realizzata come matrice di latch con
 - larghezza o ampiezza **W** (numero di latch per ogni cella)
 - altezza **H** (numero di celle indirizzabili)
 - per ragioni costruttive **W** è spesso piccolo
 - singolo indirizzo per lettura o scrittura
 - non è possibile scrivere e leggere contemporaneamente, a differenza del Register File




Numero di bit dell'indirizzo: $\log_2 H$

- Esempio 1
 - 256K x 1 (256K celle da 1 bit = 256Kb)
 - 18 linee di indirizzo ($2^{18} = 256K$), 1 linea in output
- Esempio 2
 - 32K x 8 (32K celle da 8 bit = 256Kb)
 - 15 linee di indirizzo ($2^{15} = 32K$), 8 linee in output

36

SRAM

 - Esempio di chip $32K \times 8$
- Din e Dout
- Address
- Chip select




- da affermare per poter leggere o scrivere
- **Output enable**
 - da affermare per poter abilitare l'uscita del chip su un bus condiviso
 - serve a poter collegare molti chip di memoria ad un singolo bus
- **Write enable**
 - impulso che, quando attivato, registra nella linea di latch individuati da **Address** il valore presentato in **Din**

37

SRAM

 - Esempio di chip $32K \times 8$
- Per scrivere



- Chip select
 - Indirizzo in Address
 - Write enable
 - Dato in input in Din
- Per leggere
 - Chip select
 - Indirizzo in Address
 - Output enable
 - Dato in output in Dout

38


Realizzazione SRAM

- Tecniche realizzative diverse rispetto a quelle del register file
 - il **register file** impiega **decoder** (per selezionare il registro da scrivere) e **multiplexer** (per selezionare il registro da leggere)
 - con un numero elevato di celle di memoria avremmo bisogno di enormi decoder o multiplexer
 - avremmo bisogno di porte AND con fan-in troppo elevato
 - necessari livelli multipli di porte AND, con conseguente introduzione di ritardi negli accessi alla memoria

39

Realizzazione SRAM

- Per evitare il multiplexer in uscita
 - possiamo usare una **linea di bit condivisa** su cui i vari elementi di memoria sono tutti collegati (*or-ed*)
 - il collegamento alla linea condivisa avviene tramite **buffer a tre stati**, che **chiudono** o **aprono** i collegamenti (se il controllo è **affermato** o **meno**)

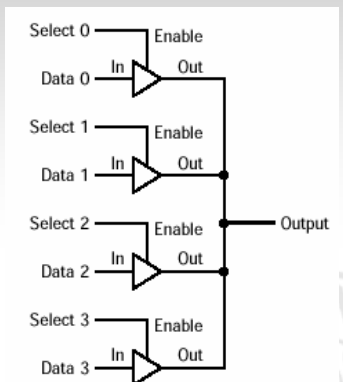


Multiplexer 4:1
realizzato con
4 buffer a 3
stati

40

 Esempio di SRAM 4x2


- I latch di una certa colonna sono collegati alla stessa linea in output (**Dout[0]** e **Dout[1]**)
 - nell'esempio ogni elemento di memoria (D-latch) ha un segnale di *Enable* che abilita il *three-state buffer* interno
- Il **Decoder** serve ad abilitare in **lettura / scrittura** una certa linea della memoria
 - Entrambi i segnali **Write enable** e **Enable** vengono abilitati assieme su una sola linea di memoria (2 bit)



41

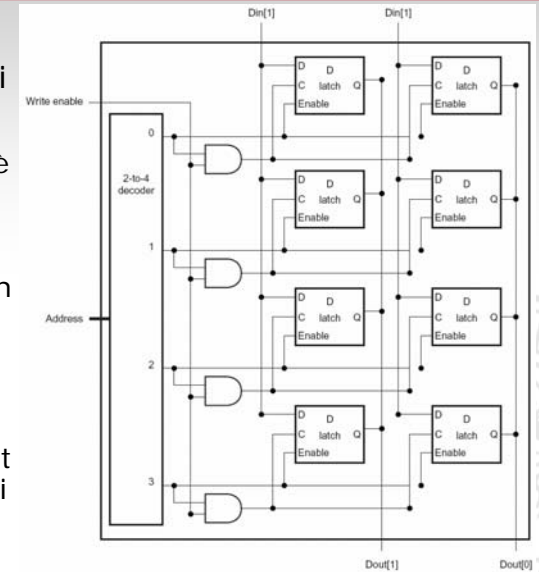Esempio di SRAM 4x2

- Chip Enable e Output enable sono stati omessi per semplicità
 - Solo se Output Enable è affermato, la coppia **Dout[0-1]** dovrebbe essere abilitata ad uscire (*Output Enable* in AND con *Enable*, a sua volta determinato dal decoder)
 - Solo se Chip Enable è abilitato, Write e Output Enable sono significativi (ancora porte AND aggiuntive)



42


SRAM a due livelli

- Nel caso precedente abbiamo evitato l'uso dei Multiplexer, ma rimane il **problema del Decoder grande**
- Per ovviare, decodifica degli indirizzi a due livelli
- Usiamo un decoder più piccolo e una batteria di piccoli Multiplexer

43

SRAM a due livelli

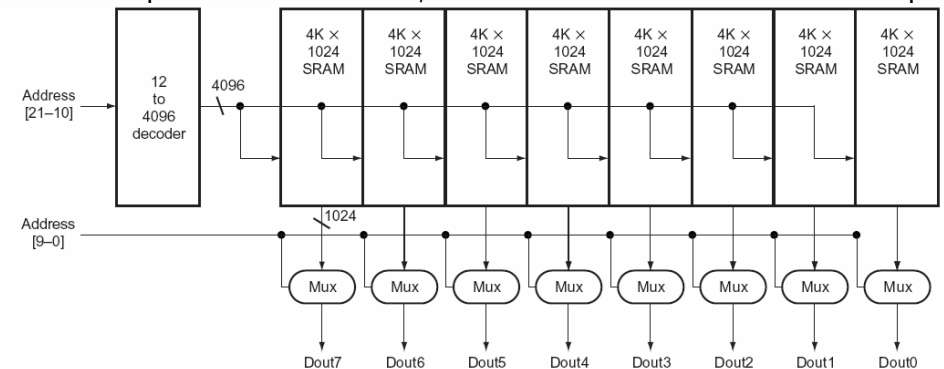- Esempio di SRAM: $4M \times 8$
 - suddiviso in 8 blocchi da 4Mb (blocchi rettang. $4K \times 1024$ bit)
 - parte alta dell'indirizzo [21-10]** seleziona la medesima riga di ogni blocco da $4K \times 1024$ bit attraverso un Decoder
 - parte bassa dell'indirizzo [9-0]** seleziona singoli bit dei 1024 bit in output dai vari blocchi, attraverso una batteria di 8 Multiplexer




44

SRAM a due livelli con ampiezza

4

 - Bit di una singola cella sparsi nei 4 moduli della SRAM
 - i bit appartenenti alla stessa cella di memoria rappresentati da quadratini di colore identico




- Cella di 4 bit di indirizzo 000...0000
- Cella di 4 bit di indirizzo 000...0001
- Cella di 4 bit di indirizzo 000...0010
- Cella di 4 bit di indirizzo 000...0011
- Cella di 4 bit di indirizzo 000...0100

45

DRAM


- Gli elementi di memoria di tipo DRAM sono meno costosi e più capienti rispetto al tipo SRAM, ma sono *più lente*
 - da 5 a 10 volte meno veloci delle SRAM
- La DRAM è meno costosa, perché è realizzata con un solo transistor per bit, e un condensatore
 - il condensatore possiede la carica (0/1)
 - il transistor viene chiuso, trasferendo il potenziale elettrico del condensatore sulla Bit line (output), grazie al segnale affermato della Word line
- la specifica Word line è attivata sulla base dell'indirizzo di memoria richiesto

 

46

DRAM

 
- I condensatori mantengono i valori memorizzati solo per alcuni *ms*
- Necessario il *refresh dinamico* delle DRAM, effettuato leggendo, e subito riscrivendo i valori appena letti
- Il refresh avviene ad intervalli fissi, occupa circa il 2% del tempo totale, e avviene per righe



47

DRAM

- DRAM (come SRAM) realizzate con decodifica a 2 livelli
- Esempio di chip DRAM di $2^{22} = 4$ Mb, con organizzazione $4M \times 1$
 - indirizzo totale di 22 bit
 - indirizzo spezzato in due pezzi da 11 bit ciascuno
 - parte alta e bassa dell'indirizzo considerate come indirizzo di RIGA o di COLONNA, rispettivamente
 - indirizzo di RIGA ha effetto sul Decoder
 - indirizzo di COLONNA ha effetto sul Mux
 - possibile accesso *ottimizzato* a bit di memoria consecutivi
 - contenuti nei *column latches* dopo un accesso di RIGA

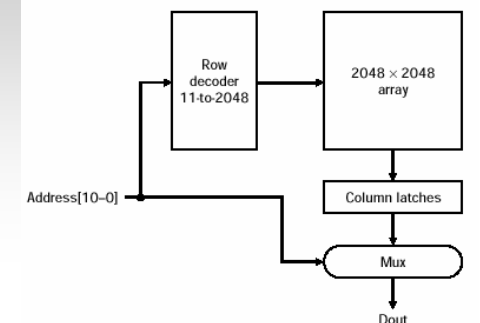

48

Caratteristiche DRAM

- Size: x 4 ogni 3 anni fino 1998
- Size: x 2 ogni 2 anni dopo 1998
- Costo non tiene conto dell'inflazione

Anno	Chip Size	\$ per MB	Total access time	Soltanto Column Access
1980	64 Kbit	\$1500	250 ns	150 ns
1983	256 Kbit	\$500	185 ns	100 ns
1985	1 Mbit	\$200	135 ns	40 ns
1989	4 Mbit	\$50	110 ns	40 ns
1992	16 Mbit	\$15	90 ns	30 ns
1996	64 Mbit	\$10	60 ns	12 ns
1998	128 Mbit	\$4	60 ns	10 ns
2000	256 Mbit	\$1	55 ns	7 ns
2002	512 Mbit	\$0.25	50 ns	5 ns
2004	1 Gbit	\$0.10	45 ns	3 ns

49

SSRAM e SDRAM

- Abbiamo visto che per diminuire la complessità dei decoder è opportuno suddividere gli indirizzi in 2 blocchi
 - parte alta per accedere una riga
 - parte bassa per accedere una specifica colonna
- Nota che celle consecutive hanno indirizzi che solitamente differiscono solo per la parte bassa dell'indirizzo
 - quindi sono contenuti all'interno di una stessa riga selezionata con la parte alta dell'indirizzo
- Le **Synchronous** SRAM e DRAM (SSRAM e SDRAM) permettono di aumentare la banda di trasferimento della memoria sfruttando la proprietà di sopra

50

SSRAM e SDRAM

- Memoria sincrona (con segnale di clock)
 - E' possibile specificare che vogliamo trasferire dalla memoria un *burst* di dati (ovvero una sequenza di celle consecutive)
 - Ogni *burst* specificato da un *indirizzo di partenza*, e da una *lunghezza*
 - Le celle del burst sono contenuti all'interno di una stessa **Riga**, selezionata una volta per tutte tramite **decoder**
 - La memoria fornisce una delle celle del *burst* **a ogni ciclo di clock**
- ⇒ Migliora **banda di trasferimento** (no. di trasf. al sec)
- non è necessario ripresentare l'indirizzo per ottenere ogni cella del *burst*
 - costo del decoder pagato una sola volta, all'inizio

51